EVM User's Guide: PCM1809EVM

PCM1809 评估模块




说明

PCM1809EVM 评估模块 (EVM) 可供用户测试 PCM1809 器件的功能,该器件是硬件控制型高性能音频模数转换器 (ADC),适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。该 EVM 支持与输入、输出和硬件控制引脚便捷连接。

特性

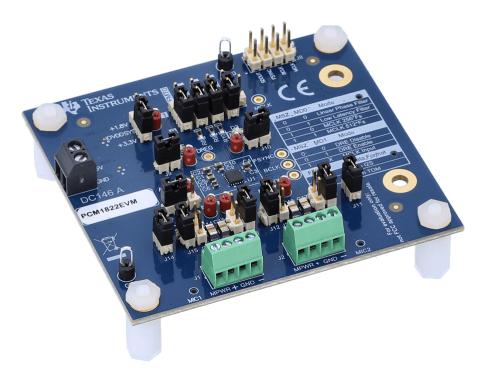- 提供的板载麦克风用于录音测试
- 通过引脚控制实现简单快速的操作
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成



PCM1809EVM

1 评估模块概述

1.1 引言

PCM1809EVM 是一款用于演示 PCM1809 器件性能和功能的评估模块 (EVM)。PCM1809 是一款高性能音频模数转换器 (ADC),可通过逻辑电平模式选择引脚进行配置,且不需要使用 I2C 或 SPI 等数字接口来配置寄存器。因此,无需软件即可与 EVM 连接。EVM 由单个 5V 电源供电。在音频串行接口上,以 I2S 或 TDM 格式提供对转换器输出的访问。

本用户指南介绍了 PCM1809EVM 评估模块的功能和使用方法。本文档包括硬件配置说明、快速入门指南、跳线和连接器说明、原理图和印刷电路板 (PCB) 布局,其中展示了 TI 针对这些器件提出的实践方面的建议。

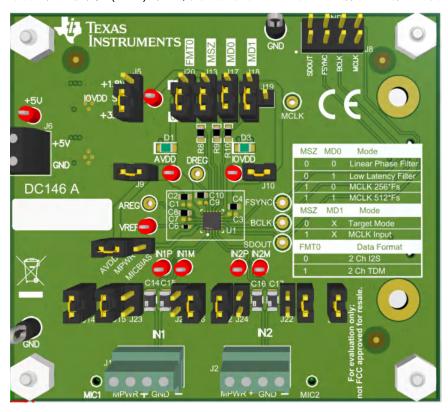


图 1-1. EVM 电路板

1.2 套件内容

PCM1809EVM 套件包括 PCM1809EVM 评估板。

www.ti.com.cn 评估模块概述

1.3 规格

PCM1809 专为空间受限的音频录制应用而设计,例如智能扬声器、视频会议系统和 IP 网络摄像头。该器件具有立体声录制、集成抽取滤波器和引脚控制功能,可轻松验证音频质量。

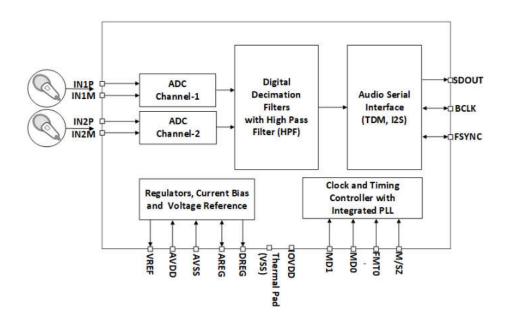


图 1-2. PCM1809 功能方框图

1.4 器件信息


PCM1809 是一款音频模数转换器 (ADC),支持具有 2VRMS 满标度差分信号的单端和差分线路和麦克风输入。集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)或 I2S 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外,PCM1809 支持为音频总线接口运行选择控制器和目标模式。



2 硬件

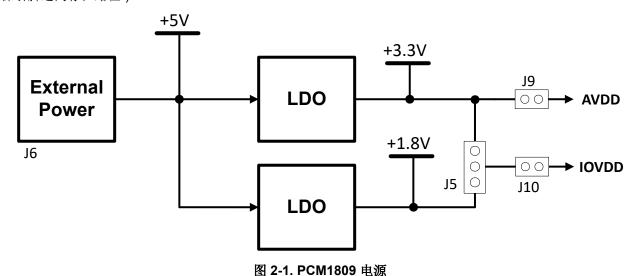2.1 电源

可以使用连接到 J6 的单个 5V 电源为 PCM1809EVM 供电。板载低压降稳压器将 5V 电源转换为 ADC 使用的 3.3V 和 1.8V 电源轨。模拟电源 AVDD 固定为 3.3V。数字电源 IOVDD 可通过 J5 设置为 1.8V 或 3.3V。要直接为 ADC 供电,请移除 J9 和 J5 并直接向 AVDD 和 IOVDD 测试点施加电压。请注意,如果这样做,则在该跳线将施加的 IOVDD 连接到模式选择引脚和其他依赖于 IOVDD 的电路时,保持 J10 已接通(如果正在监测电源电流,则确保引脚之间存在路径)。



–

2.2 硬件配置

音频数据的格式和 ADC 的工作模式由以下引脚控制:MD0、MD1、MSZ 和 FMT0。这些信号以 IOVDD 为基准,可以设置为高电平 (1) 或低电平 (0)。如果未安装分流器,则 47k Ω 下拉电阻会将引脚设置为低电平,以使 ADC 保持在定义的状态。表 2-1 展示了接头编号和引脚功能,表 2-2、表 2-2 和表 2-2 展示了可能的模式和输出格式。MSZ 引脚选择器件是音频总线上的控制器还是目标。当 MSZ 被拉高时,器件处于控制器模式,MD1 成为 MCLK 的输入。将 J19 连接至 J18 的中心引脚的分流器会将 J8 上提供的 MCLK 信号路由至 ADC 上的 MD1 引脚,以方便与音频测量设备进行连接。

位号	衣 2-1. PCM 1009EVM 接矢和邺线 位号 切能					
J1	差分线路/麦克风输入 1					
J2	差分线路/麦克风输入 2					
J4	MICBIAS 选择					
J5	IOVDD-SYS 电压选择(1.8V 或 3.3V)					
J6	+5V 输入					
J7	AC-MB 连接器					
J8	音频串行接口接头					
J9	将 AVDD 连接至板载 3.3V 稳压器					
J10	将 IOVDD 连接至板载稳压器					
J11	将 MICBIAS 连接至板载 MIC2					
J12	将 MIC2 OUT+ 连接至 ADC IN2P					
J13	MSZ 选择					
J14	将 MICBIAS 连接至板载 MIC1					
J15	将 MIC1 OUT+ 连接至 ADC IN1P					
J16	将 MIC1 OUT- 连接至 ADC IN1M					

表 2-1. PCM1809EVM 接头和跳线

www.ti.com.cn *硬件*

表 2-1. PCM1809EVM 接头和跳线 (续)

(2)				
位号	功能			
J17	MD0 选择			
J18	MD1 选择			
J19	MCLK 至 MD1			
J20	FMT0 选择			
J21	将 MIC2 OUT- 连接至 ADC IN2M			
J22	IN2M 电容器旁路			
J23	IN1P 电容器旁路			
J24	IN2P 电容器旁路			
J25	IN1M 电容器旁路			

表 2-2. PCM1809EVM 模式

MD0 模式						
MD0	MSZ(0=目标,1=控制器)	MD0 功能模式				
0	6 线性相位滤波器用于在目标模式下进行抽取。对于控制器模式 始终使用线性相位滤波器进行抽取。					
0	1	频率为 256 × fS 的系统时钟作为 MCLK 连接至 MD1 引脚。				
1	0	频率为 512 × fS 的系统时钟作为 MCLK 连接至 MD1 引脚。				
1	1	低延迟滤波器用于在目标模式下进行抽取。对于控制器模式,器件始 终使用线性相位滤波器进行抽取。				

表 2-3. PCM1809EVM MD1 模式

MD1 模式					
MD1					
Х	0	目标模式			
MCLK	1	控制器模式下的 MCLK 输入			

表 2-4. PCM1809EVM 音频输出格式

音频输出数据格式					
FMT0 音频串行接口格式					
0 具有 IC 间音频 (I2S) 模式的 2 通道输出					
1 具有时分多路复用 (TDM) 模式的 2 通道输出					

默认情况下,所有硬件引脚都设置为低电平,将器件置于目标模式,具有线性相位滤波器以及 2 通道 I2S 音频输出。更多有关 PCM1809 器件的工作模式的信息,请参阅 PCM1809 立体声通道、102dB 动态范围音频 ADC 数据表。



2.3 PCM1809EVM 输入

PCM1809 器件设计为通过差分线路输入或麦克风输入进行驱动。每个输入端都有一个 1μF 交流耦合膜电容器。结合 PCM1809 的 10k Ω 输入阻抗,这会将高通滤波器截止频率设在 16Hz 左右。如有必要,可通过更换 EVM 上的输入交流耦合电容器进行调整。PCM1809 经过优化,支持采用单端或差分输入配置的交流/直流耦合。图 2-2 展示了评估模块输入的架构。EVM 支持 2VRMS 的差分满量程输入范围,AVDD 为 3.3V。

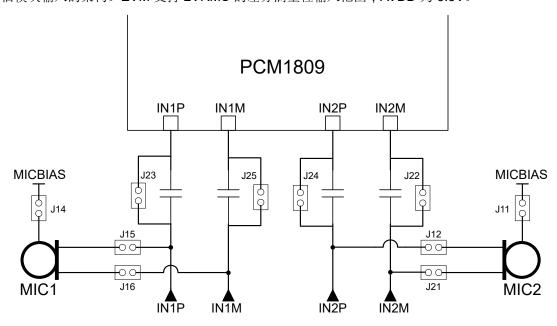


图 2-2. PCM1809 输入架构

2.3.1 板载麦克风输入

PCM1809EVM 有两个板载差分麦克风,它们可通过跳线连接到输入端。麦克风要求对 MPWR 施加偏置。MPWR 可以连接至 J4 上的 AVDD,或者,如果使用支持 MICBIAS 的器件,则可以连接至这一特性。请注意,PCM1809 没有集成的 MICBIAS,此选项是为将来可能包含此特性的器件提供的。使用板载麦克风需要安装以下跳线:J4、J11、J12、J14、J15、J16 和 J21。

如果使用板载麦克风,则将 J1 和 J2 接头保持为未连接状态,以维持麦克风的性能。

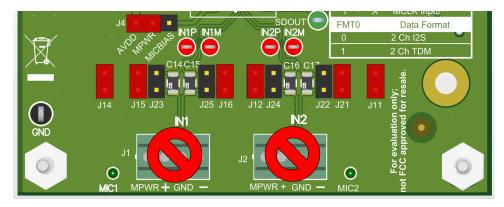


图 2-3. PCM1809 板载麦克风

2.3.2 线路输入

对于线路输入配置(如图 2-4 所示), PCM1809 捕获通过端子 J1 (IN1)和 J2 (IN2)提供的音频信号。此模式下接受的输入为差分、2VRMS、满量程音频信号。

PCM1809 接受 1VRMS 单端满标度音频信号。

www.ti.com.cn *硬件*

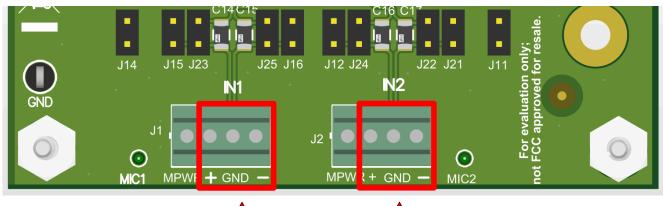




图 2-4. PCM1809 线路输入



3 硬件设计文件

3.1 原理图

图 3-1 展示了 EVM 原理图。

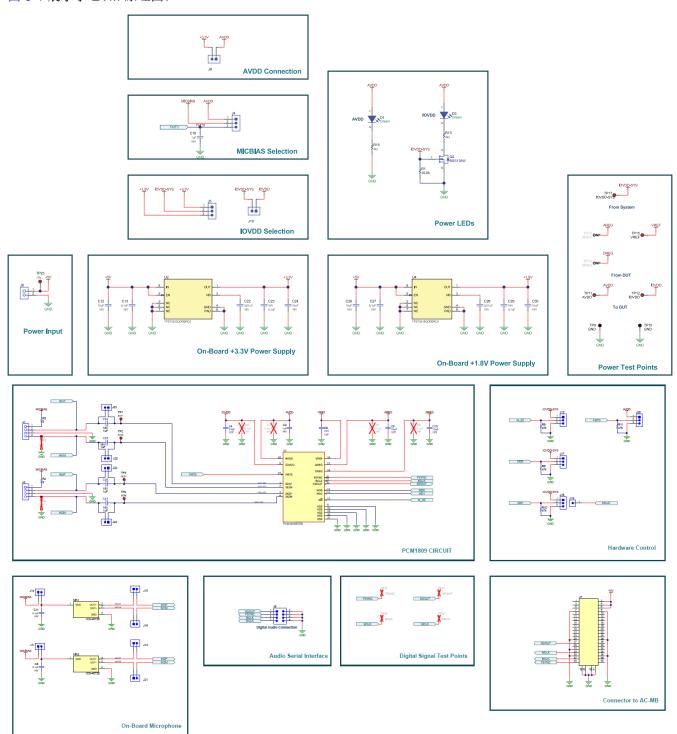


图 3-1. 原理图

3.2 板层图

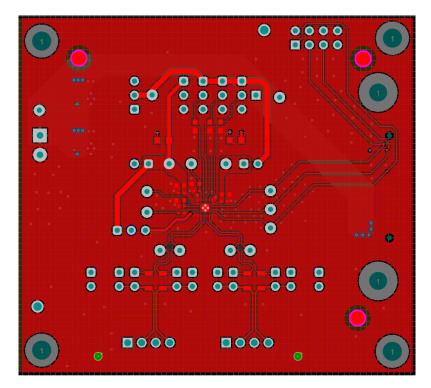


图 3-2. 顶层

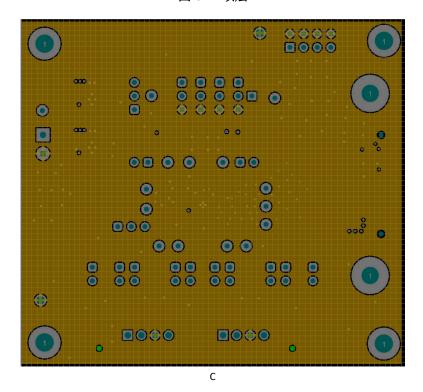


图 3-3. 电源平面 1

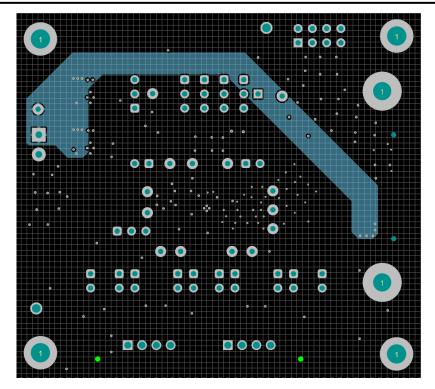


图 3-4. 电源平面 2

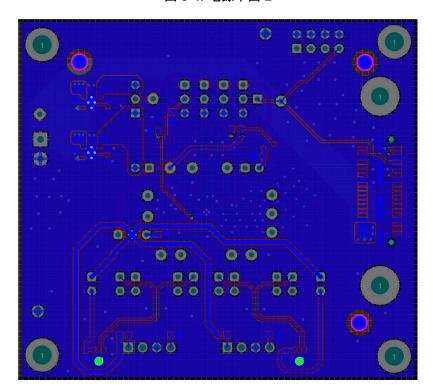


图 3-5. 底层

www.ti.com.cn *硬件设计文件*

3.3 物料清单

表 3-1. 物料清单 (BOM)

位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
C1、C3、C5、C7、 C9、C11、C13、	10	0.1 µ F	电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R, 0402	0402	885012205037	Wurth Elektronik
C23、C27、C29						
C2	1	1µF	电容,陶瓷,1uF,16V,+/-10%,X7R,0603	0603	885012206052	Wurth Elektronik
C4、C8、C10	3	10µF	电容,陶瓷,10 μ F,10V,+/-20%,X5R, 0603	0603	C1608X5R1A106M080AC	TDK
C6	1	1µF	电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X5R,0402	0402	EMK105BJ105KVHF	Taiyo Yuden
C12、C24、C26、 C30	4	10μF	电容,陶瓷,10μF,16V,+/-20%,X5R, 0603	0603	EMK107BBJ106MA-T	Taiyo Yuden
C14、C15、C16、 C17	4	4.7uF	电容,陶瓷,4.7uF,50V,+/-10%,X7R, 1206	1206	GRM31CR71H475KA12L	MuRata
C18	1	1µF	电容,陶瓷,1uF,16V,+/-10%,X7R,0603	0603	EMK107B7105KA-T	Taiyo Yuden
C22、C28	2	0.01µF	电容,陶瓷,0.01uF,16V,+/-10%,X7R, 0402	0402	520L103KT16T	AT Ceramics
D1、D3	2	绿色	LED,绿色,SMD	LED_0805	LTST-C170KGKT	Lite-On
H1、H2、H3、H4	4		小尼龙六角螺母,0.10 厚,外径 0.250,螺纹 4-40	六角螺母, 4-40 螺纹, 250" 封头直径	9605	Keystone
H5、H6、H7、H8	4		六角螺柱,公/母,4-40,尼龙,1/2"	六角螺柱,公/母,4-40, 尼龙,1/2"	4802	Keystone
J1、J2	2		端子块,2.54mm,4x1,黄铜,TH	端子块,2.54mm,4 极 点,TH	OSTVN04A150	On-Shore Technology
J4、J5、J13、J17、 J18、J20	6		接头,100mil,3x1,金,TH	3x1 接头	TSW-103-07-G-S	Samtec
J6	1		端子块,3.5mm 间距,2x1,TH	7.0x8.2x6.5mm	ED555/2DS	On-Shore Technology
J7	1		连接器,接头,高速,20 对,SMT	QTE-020-01-X-D-A	QTE-020-01-L-D-A	Samtec
J8	1		接头,100mil,4x2,金,TH	4x2 接头	TSW-104-07-G-D	Samtec
J9、J10、J11、 J12、J14、J15、 J16、J21、J22、 J23、J24、J25	12		接头,100mil,2x1,金,TH	2x1 接头	TSW-102-07-G-S	Samtec



表 3-1. 物料清单 (BOM) (续)

位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
J19	1		接头,100mil,1pos,金,TH	测试点	TSW-101-07-G-S	Samtec
LBL1	1		热转印打印标签,0.650"(宽)x0.200"(高)-10,000/卷	PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸	THT-14-423-10	Brady
MK1、MK2	2		大约 77Hz 至 20kHz 模拟麦克风 MEMS(芯片); 大约 1.5V 至 3.63V 全向(-37.5dB ± 1dB SPL,94dB SPL)焊盘	LGA4	ICS-40740	TDK
Q2	1	50V	MOSFET, N 沟道, 50V, 0.21A, SOT-323	SOT-323	BSS138W	Fairchild Semiconductor
R1	1	10.0k	电阻,10.0k,1%,0.1W,0603	0603	CRCW060310K0FKEA	Vishay-Dale
R2、R4	2	0	电阻,0,5%,0.1W,0603	0603	CRCW06030000Z0EA	Vishay-Dale
R8、R9、R10、R11	4	47k	电阻,47k,5%,0.1W,0603	0603	RC0603JR-0747KL	Yageo
R13、R15	2	442	电阻,442,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级, 0603	0603	CRCW0603442RFKEA	Vishay-Dale
SH1、SH2、SH3、 SH4、SH5、SH6、 SH7、SH8、SH9、 SH10、SH11、 SH12、SH13、 SH14	14	1x2	分流器,100mil,镀金,黑色	分流器	SNT-100-BK-G	Samtec
TP1、TP2、TP3、 TP4、TP11、 TP12、TP15、 TP17、TP23	9		测试点,微型,红色,TH	红色微型测试点	5000	Keystone
TP9、TP10	2		测试点,通用,黑色,TH	黑色通用测试点	5011	Keystone
U1	1		PCM1821 - 106dB HW 立体声 ADC	WQFN20	PCM1821IRTER	德州仪器 (TI)
U2	1		500mA,低静态电流、低噪声、高 PSRR、汽车用低压降线性稳压器,DRB0008B (VSON-8)	DRB0008B	TPS73533QDRBRQ1	德州仪器 (TI)
U4	1		500mA,低静态电流、低噪声、高 PSRR、汽车用低压降线性稳压器,DRB0008B (VSON-8)	DRB0008B	TPS73518QDRBRQ1	德州仪器 (TI)
FID1、FID2、 FID3、FID4、 FID5、FID6	0		基准标记。没有需要购买或安装的元件。	不适用	不适用	不适用



www.ti.com.cn *硬件设计文件*

表 3-1. 物料清单 (BOM) (续)

位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
R3、R5	0	0	电阻,0,5%,0.1W,0603	0603	CRCW06030000Z0EA	Vishay-Dale
TP13、TP14	0		测试点,微型,红色,TH	红色微型测试点	5000	Keystone
TP19、TP20、	0		测试点,微型,白色,TH	绿色微型测试点	5116	Keystone
TP21、TP22						



4 其他信息

4.1 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024,德州仪器 (TI) 公司